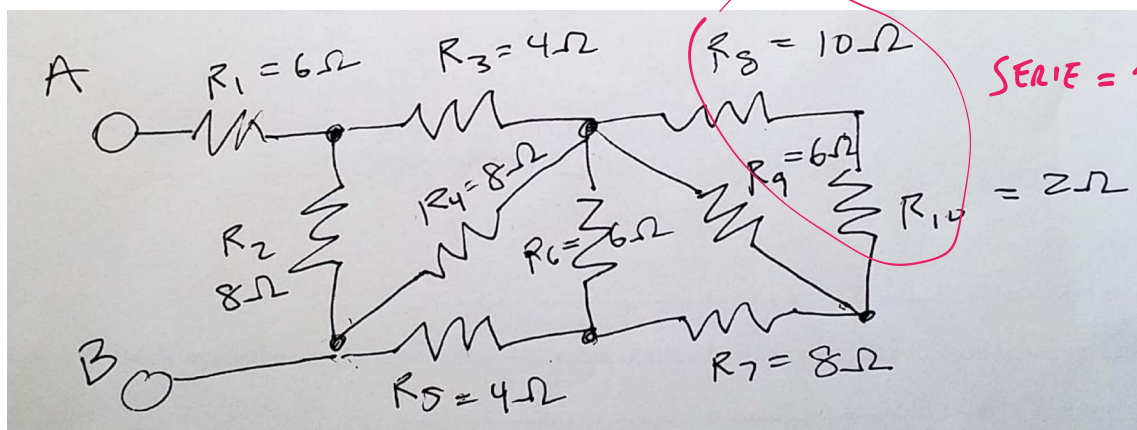


29/1/2019

CALCOLARE LA RESISTENZA EQUIVALENTE




SERIE = 12 Ω

PARALLELO

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$


⇓

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

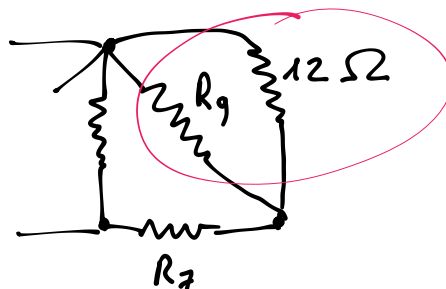


PARALLELO
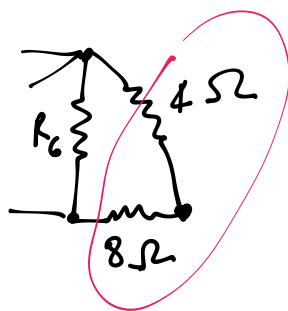
$$R = \frac{12 \cdot 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = 4 \Omega$$




SERIE

$$R = 12 \Omega$$

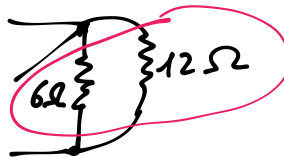


PARALLELO

$$R = 4 \Omega$$

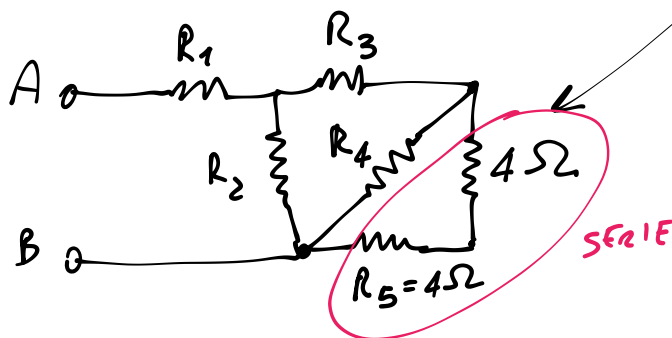




SERIE

$$R = 8 \Omega$$

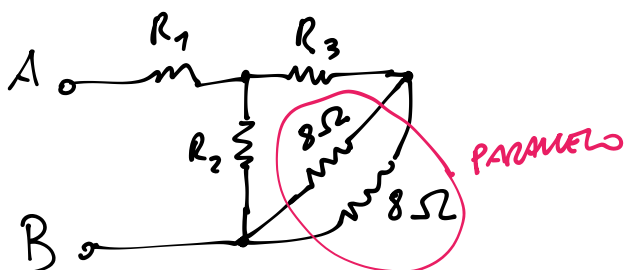


PARALLELO
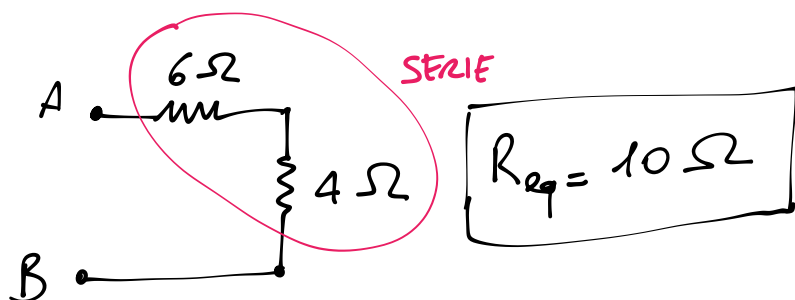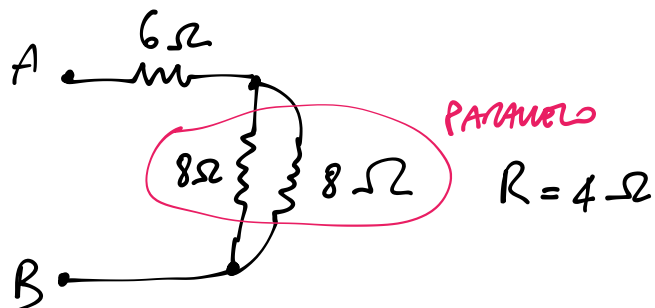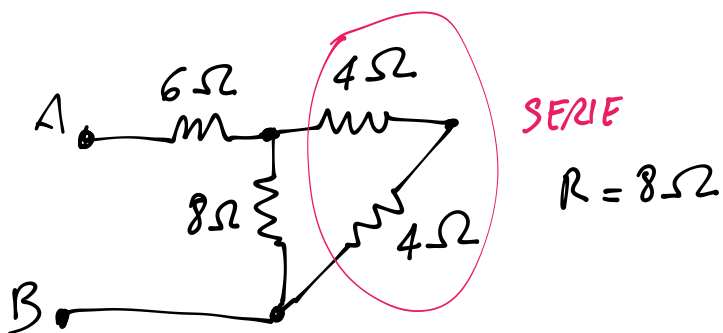
$$R = \frac{8 \cdot 8}{8 + 8} = 4 \Omega$$



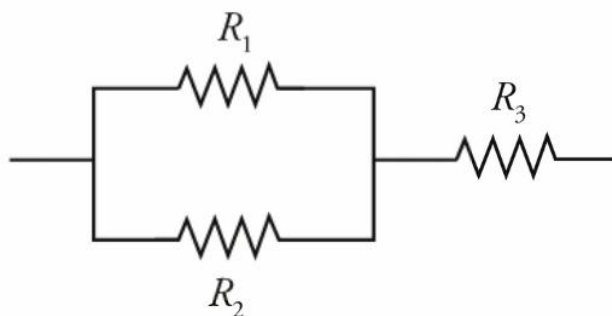- 58** Determina la resistenza equivalente delle tre resistenze rappresentate in figura, sapendo che $R_1 = 50\Omega$, $R_2 = 90\Omega$, $R_3 = 150\Omega$. [182Ω]




$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{50 \cdot 90}{140} \Omega + 150 \Omega =$$

$$= 32,14... \Omega + 150 \Omega \simeq \boxed{182 \Omega}$$

59

★★

Determina la resistenza equivalente delle tre resistenze rappresentate in figura, sapendo che $R_1 = 50 \, \Omega$, $R_2 = 90 \, \Omega$, $R_3 = 150 \, \Omega$.

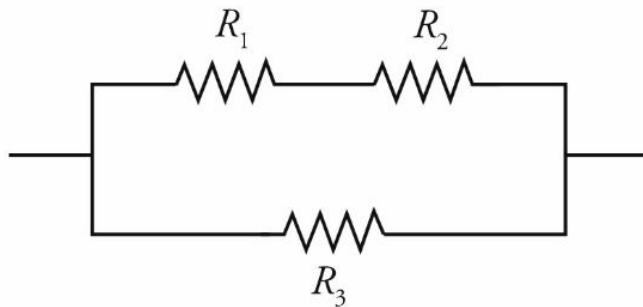[72,4 Ω]

$$R_1 + R_2 = 140 \, \Omega$$

↓
in parallel con $R_3 = 150 \, \Omega$

$$R_{eq} = \frac{140 \cdot 150}{140 + 150} \, \Omega = \frac{21000}{290} \, \Omega = 72,41... \, \Omega$$

$\simeq \boxed{72,4 \, \Omega}$