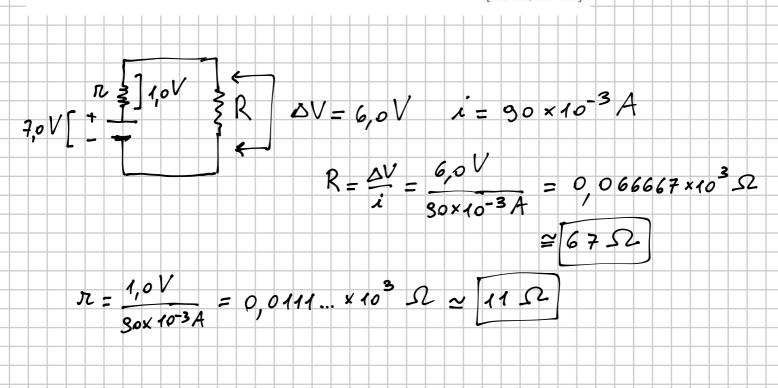


73 Una batteria di forza elettromotrice 7,0 V viene inserita in un circuito elettrico con un resistore. Si misurano la corrente elettrica e la differenza di potenziale ai capi del resistore e si trovano i valori $i = 90 \text{ mA e } \Delta V = 6.0 \text{ V}$.

- ▶ Quanto vale la resistenza interna della batteria?
- Quanto vale la resistenza del resistore?

 $[11 \Omega; 67 \Omega]$





74 Un sistema di tre generatori identici posti in serie fornisce energia a una rete di calcolatori. Un sistema di raffreddamento ad acqua evita che i generatori, riscaldandosi, si danneggino. Durante una sessione di lavoro di un'ora, si osserva che 10 L di acqua del sistema di raffreddamento sono portati da 20 °C a 30 °C. La corrente che attraversa i generatori è di 3,0 A e il calore specifico dell'acqua è di 4186 J/(kg · °C).

▶ Calcola quanto vale la resistenza interna di ciascun generatore.

 $[4,3 \Omega]$

$$\pi = \text{Resistenso di 1 generatore}$$

$$3R = \text{resistenso equivolente}$$

$$W = 3R \cdot i^{2} \Delta t = c m \Delta T$$

$$\pi = \frac{c m \Delta T}{3i^{2} \Delta t} = \frac{(4.86 - \frac{1}{kg \cdot c})(10 \, kg)(10 \, c)}{3i^{2} \Delta t} = \frac{3i^{2} \Delta t}{3(3,0 \, A)^{2}(3,6 \times 10^{3} \, b)}$$

$$= 43,06... \times 10^{-1} \Omega = 4,3 \Omega$$



Un alimentatore con forza elettromotrice dichiarata di 6,0 V e resistenza interna $r = 0,50 \Omega$ è collegato a un resistore di resistenza incognita R. Il circuito è attraversato da una corrente di 1,5 A.

- ▶ Qual è il valore della resistenza *R*?
- ▶ Immagina di poter utilizzare per 5,0 min la potenza dissipata per effetto Joule dalla resistenza interna del generatore allo scopo di riscaldare una massa di acqua di 30 °C. Quanti grammi di acqua potresti riscaldare? (Il calore specifico dell'acqua è di 4186 J/(kg·°C)).

 $[3,5 \Omega; 2,7 g]$